

# **DISEÑO DE LA RUTA DE DATOS Y LA UNIDAD DE CONTROL**


Ruta de datos multiciclo

---

# Contenidos

- Introducción
  - Importancia del diseño del procesador. Metodología de diseño de un procesador. Arquitectura MIPS: formato de la instrucción máquina y repertorio de instrucciones.
- Diseño de la ruta de datos monociclo
  - Componentes de la ruta de datos. Ensamblaje de la ruta de datos. Ruta de datos monociclo: puntos de control.
- Diseño del controlador monociclo
  - Determinación de los valores de los puntos de control. Control global vs. Control local. Ruta datos monociclo + controlador. Temporización monociclo.
- **Diseño de la ruta de datos (multiciclo)**
  - Ruta de datos multiciclo: con y sin buses.
- **Diseño del controlador (multiciclo)**
  - Diagrama de estados del controlador. El controlador como una FSM. Alternativas de implementación del controlador

# Temporización (multiciclo)

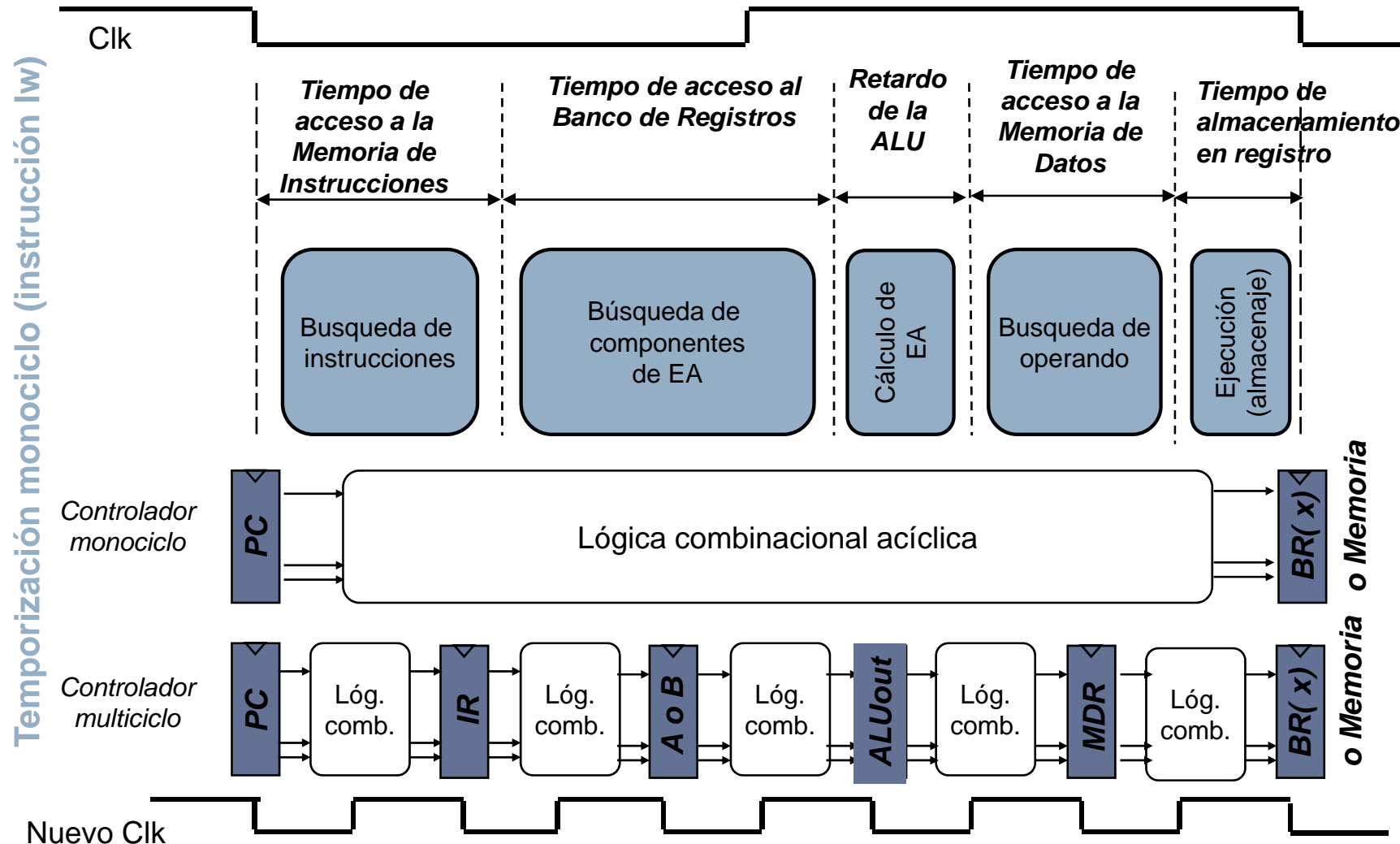


# Comparación monociclo vs multiciclo

Asumiendo un comportamiento **ideal**:

- El procesador monociclo tarda 5ns en ejecutar una instrucción
- El procesador multiciclo divide la ejecución en 5 operaciones de 1 ns:
  - IF: Se lee la instrucción de la memoria de instrucciones
  - ID: se decodifica la instrucción y se leen los operandos del banco de registros. Se extiende el signo del operando inmediato
  - EX: Se utiliza la ALU para realizar los cálculos
  - MEM: Se lee o escribe en la memoria de datos
  - WB: Se escribe en banco de registros
- El procesador multiciclo necesita:
  - ciclos para instrucciones Lw
  - ciclos para aritméticas
  - ciclos para Sw
  - para saltos tomados
  - para saltos no tomados
 
# Comparación monociclo vs multiciclo

```
lw $t2, 0($t3)
lw $t3, 4($t3)
beq $t2, $t3, Label #asumir que no se salta
add $t5, $t2, $t3
sw $t5, 8($t3)
```



# Comparación: monociclo vs. multiciclo

Operación	Frecuencia	Ciclos	CPI
tipo-R	50%	4	—
lw	20%	5	—
st	10%	4	—
beq (salta)	2.5%	4	—
beq (no salta)	17.5%	3	—

=

10<sup>6</sup> instrucciones tardan en ejecutarse:

$$\checkmark t_{\text{multi}} = 10^6 \cdot \text{CPI}_{\text{multi}} \cdot t_{\text{multi}} = 10^6 \cdot \text{—} \cdot 1\text{ns}$$

$$\checkmark t_{\text{mono}} = 10^6 \cdot \text{CPI}_{\text{mono}} \cdot t_{\text{mono}} = 10^6 \cdot \text{—} \cdot 5\text{ns}$$

$$t_{\text{multi}} / t_{\text{mono}} = \text{—} / \text{—} = \text{—}$$

Idealmente los programas tardan un

**— % menos**

en ejecutarse en el computador multiciclo

Pero en la práctica:

- No es posible dividir la ejecución en 5 etapas iguales
- Algunas etapas tendrán más retardo que otras
  - Reloj final marcado por la etapa más lenta
- Registros intermedios procesador multiciclo: retardos adicionales

# Comparación: monociclo vs. multiciclo

- **Ventajas monociclo:**

- control más sencillo
- No se necesitan almacenamientos intermedios

- **Desventajas monociclo:**

- El reloj debe tener igual periodo que la instrucción más lenta
- No se puede reutilizar hardware


- **Ventajas multiciclo:**

- cada instrucción tarda el número de ciclos que sea necesario
- podemos reutilizar un recurso HW en dos ciclos distintos

- **Desventajas multiciclo:**


- El reloj debe tener igual periodo que la etapa más lenta
- Se necesitan registros intermedios para que los datos generados en una etapa puedan usarse en las siguientes, esto conlleva un incremento del coste y del retardo.
- Aumenta la complejidad del controlador

# Temporización (multiciclo)

 



# Diseño de la ruta de datos multiciclo

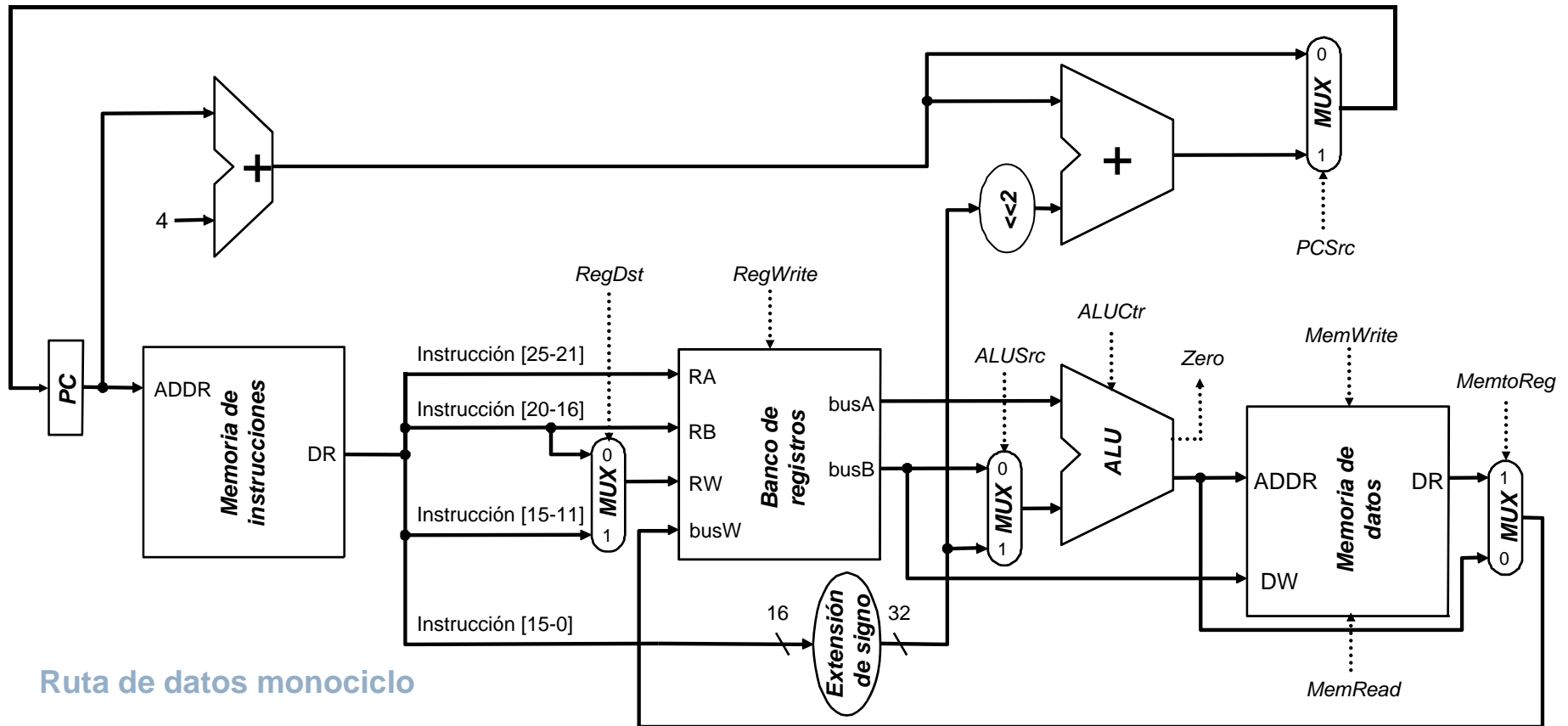


Ruta de datos monociclo

Podemos reutilizar hardware


Hay que guardar todo aquello que se genere en un ciclo y se utilice más adelante
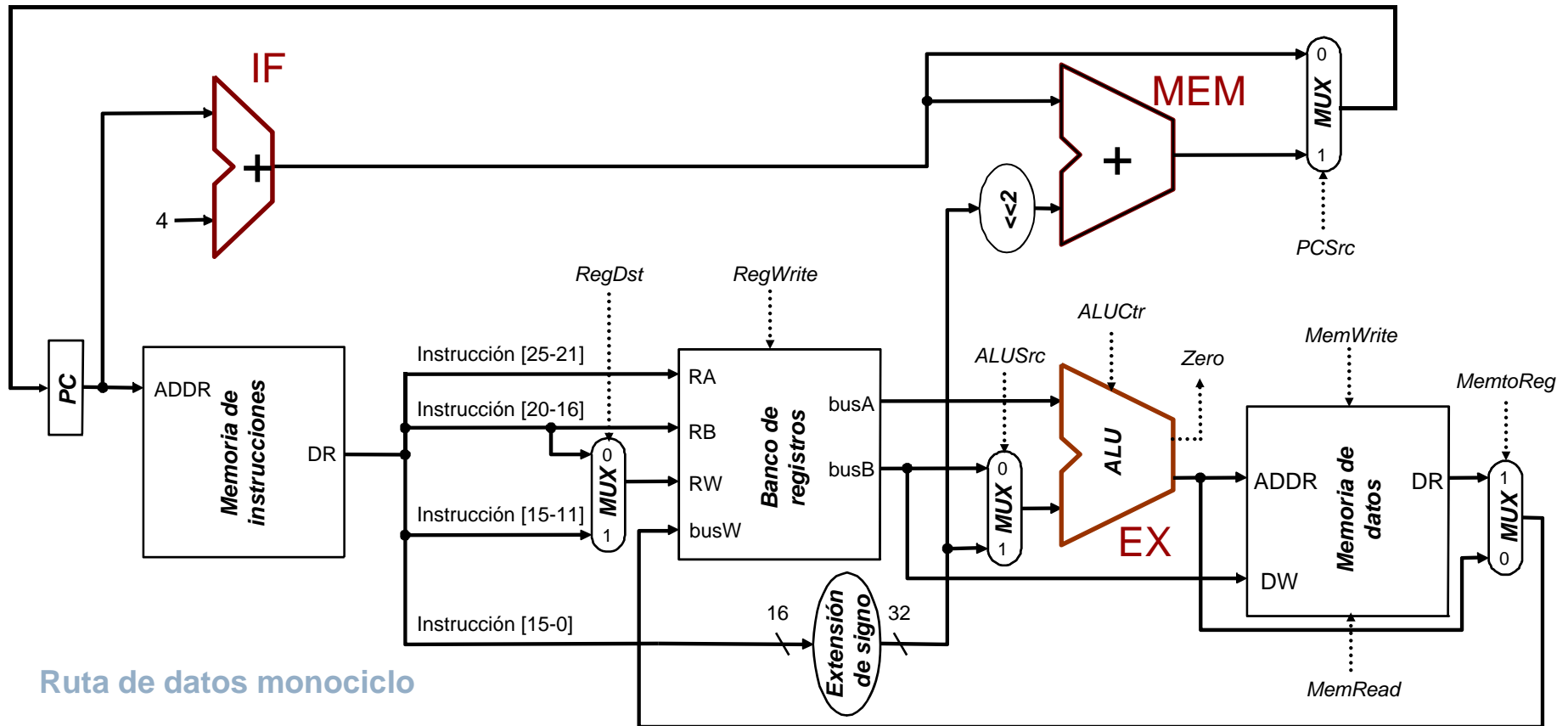
# Diseño de la ruta de datos multiciclo: reutilización




Las dos sumas las podría hacer la ALU siempre que se realicen en etapas distintas
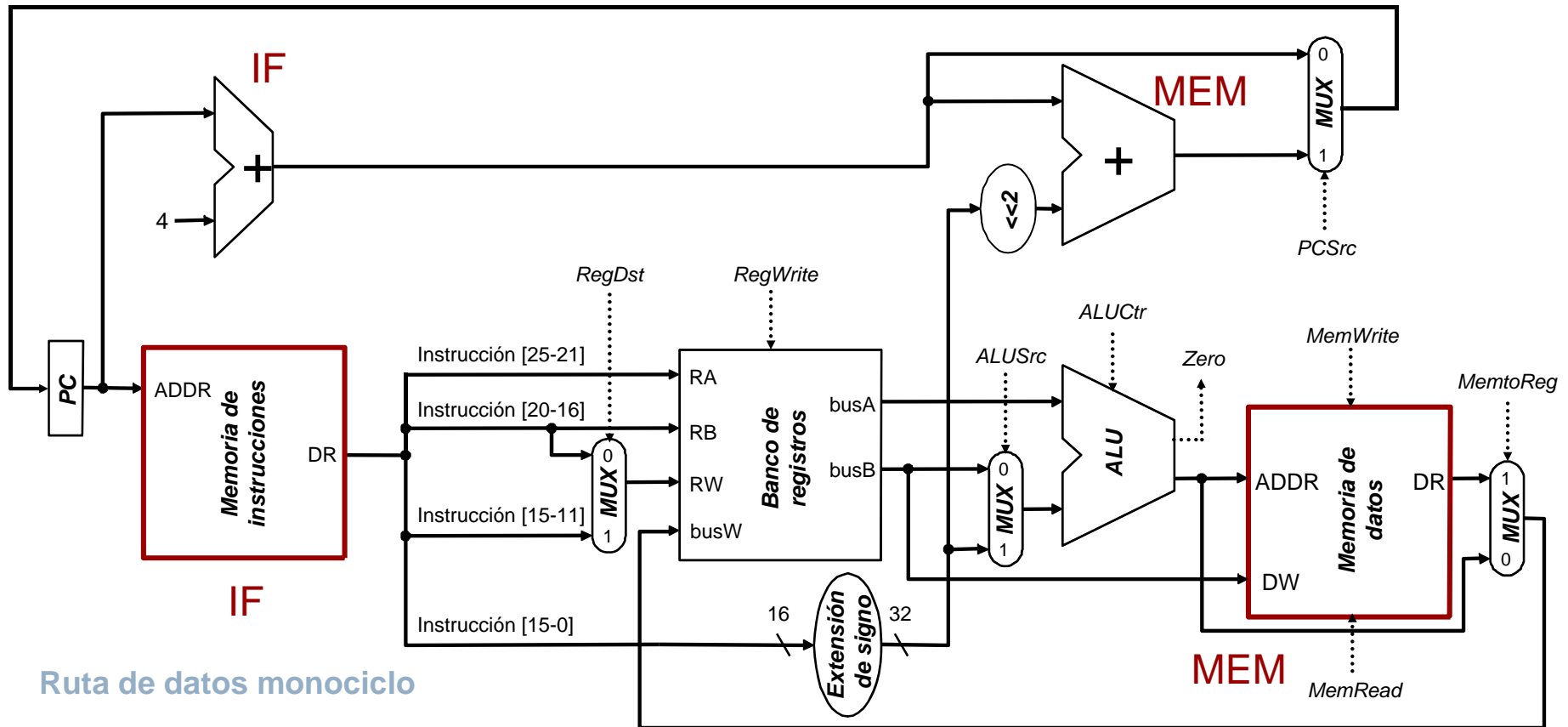
# Diseño de la ruta de datos multiciclo: reutilización



Ya no se accede en el mismo ciclo a la memoria de datos y a la de instrucciones:  
Se puede utilizar una única memoria

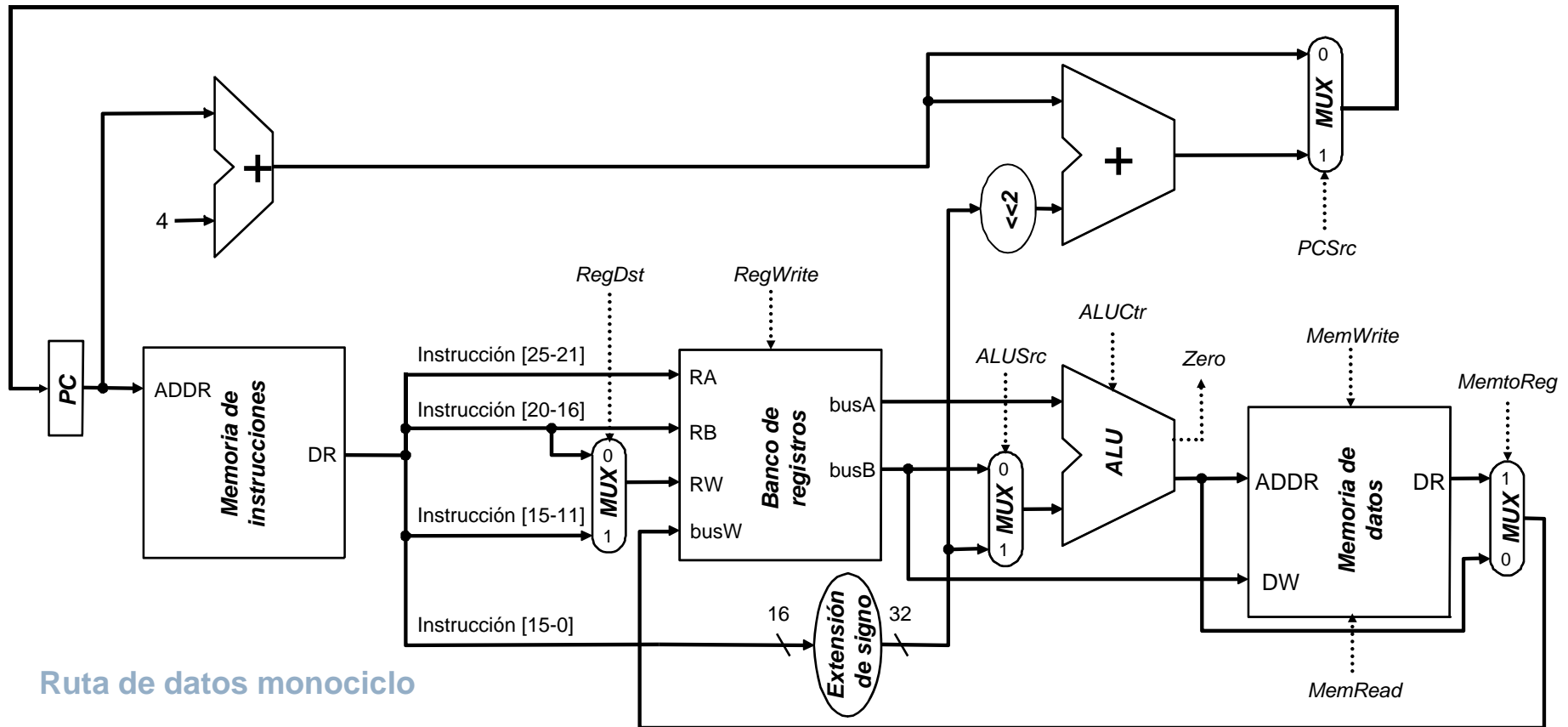
# Diseño de la ruta de datos multiciclo: registros intermedios



IF: leemos la instrucción de la memoria y hay que guardarla para utilizarla en las etapas posteriores: **registro IR (instruction register)**


 
# Diseño de la ruta de datos multiciclo: registros intermedios




Ruta de datos monociclo

EX: Se realizan las operaciones con la ALU, el resultado se usa en los siguientes ciclos: **registro ALUout**


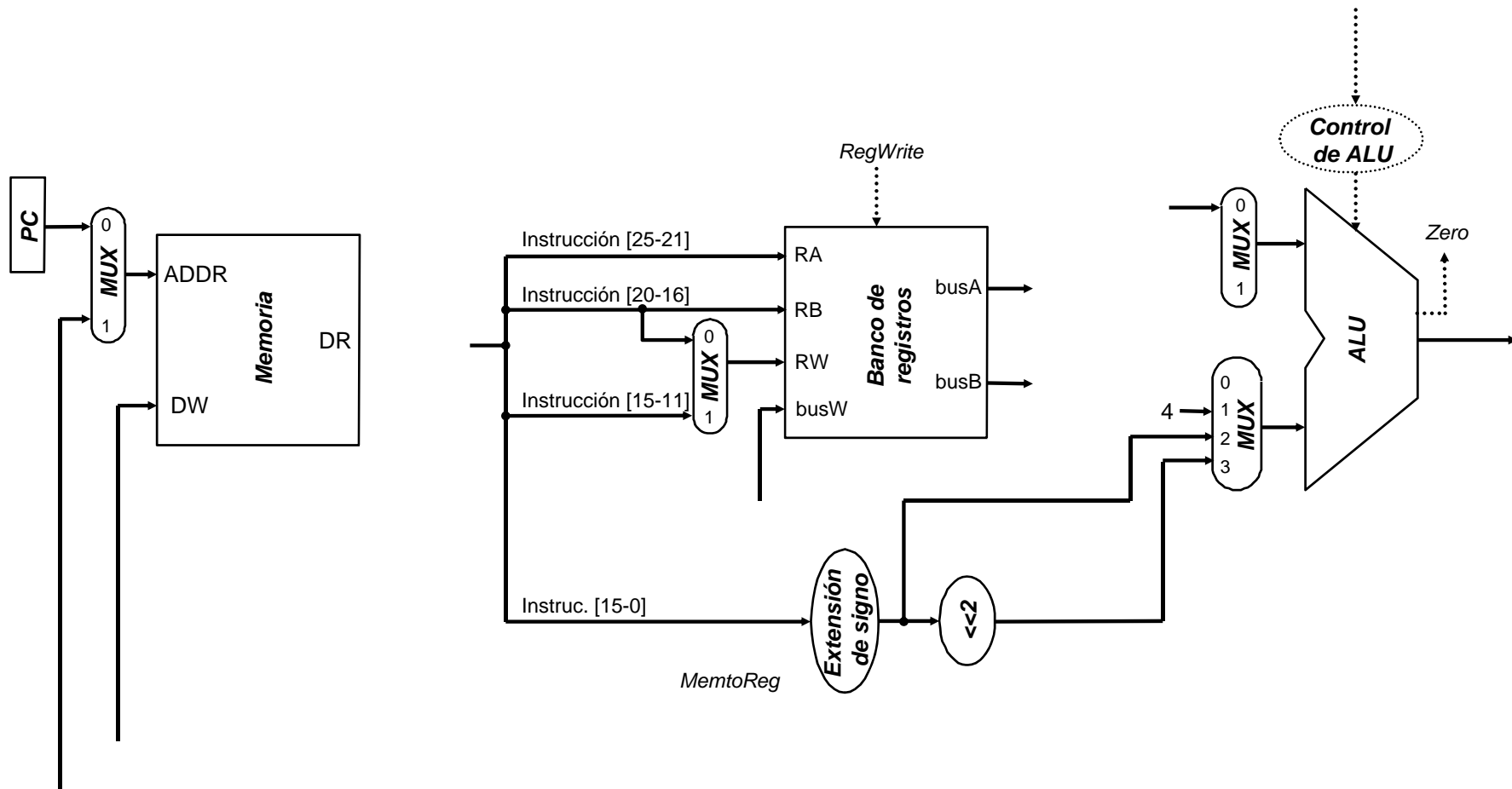
# Diseño de la ruta de datos (multiciclo)



Ruta de datos multiciclo



# Diseño del controlador (multiciclo)

## Transferencias entre registros “lógicas”

$BR(rt) \leftarrow Memoria( BR(rs) + SignExt(inmed) ), PC \leftarrow PC + 4$

## Transferencias entre registros “físicas”

1.         $\leftarrow Memoria( PC ), PC \leftarrow PC + 4$

Instrucción de carga (lw)

2.         $\leftarrow BR(rs)$

3.         $\leftarrow A + SignExt(inmed)$

4.         $\leftarrow Memoria( ALUout )$

5.  $BR(rt) \leftarrow$        

## Transferencias entre registros “lógicas”

$Memoria( BR(rs) + SignExt(inmed) ) \leftarrow BR(rt), PC \leftarrow PC + 4$

## Transferencias entre registros “físicas”

1.         $\leftarrow Memoria( PC ), PC \leftarrow PC + 4$

Instrucción de almacenaje (sw)

2.         $\leftarrow BR(rs),$          $\leftarrow BR(rt)$

3.         $\leftarrow A + SignExt(inmed)$

4.  $Memoria( ALUout ) \leftarrow B$

# Diseño del controlador (multiciclo)

## Transferencias entre registros “lógicas”

$BR(rd) \leftarrow BR(rs) \text{ funct } BR(rt), PC \leftarrow PC + 4$

## Transferencias entre registros “físicas”

1.         $\leftarrow$  Memoria( PC ),  $PC \leftarrow PC + 4$
2.         $\leftarrow$  BR( rs ),         $\leftarrow$  BR( rt )
3.         $\leftarrow$         funct
4.  $BR(rd) \leftarrow$

Instrucción aritmética (tipo-R)

## Transferencias entre registros “lógicas”


si (  $BR(rs) = BR(rt)$  ) entonces  $PC \leftarrow PC + 4 + 4 \cdot \text{SignExt}(inmed)$   
sino  $PC \leftarrow PC + 4$

## Transferencias entre registros “físicas”

1.         $\leftarrow$  Memoria( PC ),  $PC \leftarrow PC + 4$
2.         $\leftarrow$  BR( rs ),         $\leftarrow$  BR( rt ),
3.        -
4. si Zero entonces  $PC \leftarrow PC + 4 \cdot \text{SignExt}(inmed)$


Instrucción de salto condicional (beq)

# Diseño del controlador (multiciclo)

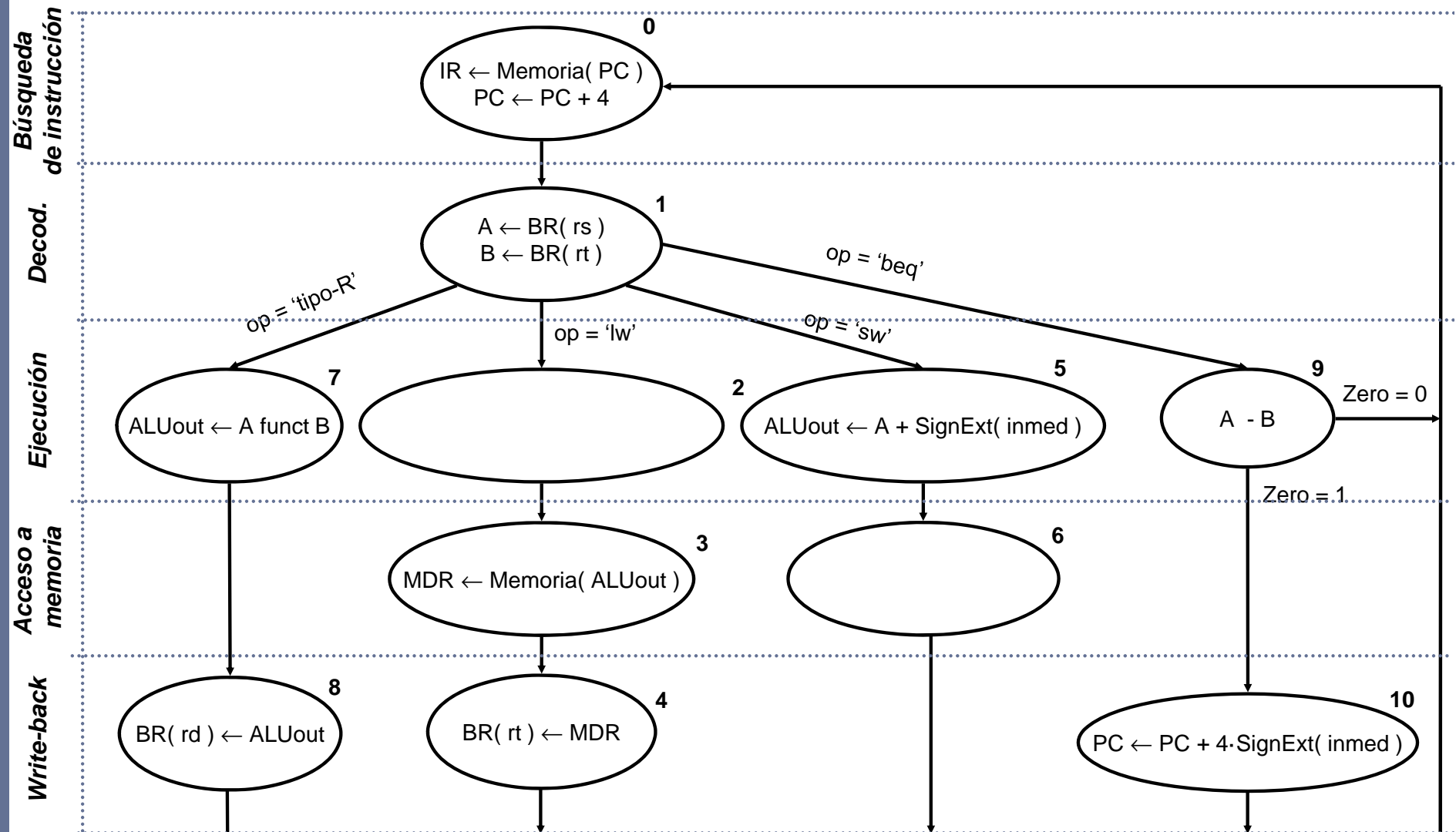

# Diseño del controlador (multiciclo)

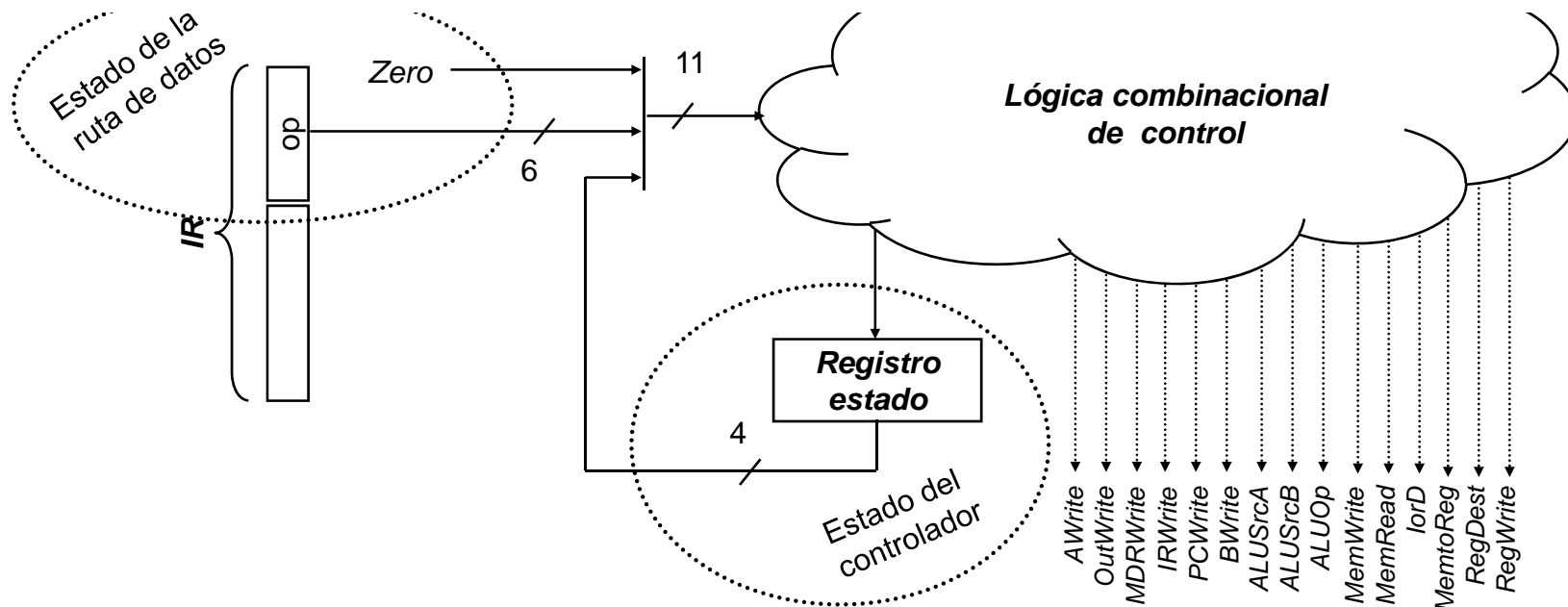1. Se **traducen** las transferencias entre registros como **conjuntos de activaciones** de los puntos de control de la ruta de datos
2. Se **codifican** los estados
3. Mediante **tablas de verdad** se describen:
  - ✓ las **transiciones de estado** en función del código de operación y del estado de la ruta de datos
  - ✓ el **valor de las señales** de control en función del estado (controlador tipo Moore) y adicionalmente en función del estado de la ruta de datos (controlador tipo Mealy).
4. La **estructura del controlador** estará formada por:
  - ✓ **Registro de estado**
  - ✓ Conjunto de **lógica combinacional de control** que implementa las anteriores tablas



# Conclusiones

- El procesador monociclo no es adecuado para repertorios de instrucciones muy heterogéneos
- El procesador multiciclo puede mejorar sensiblemente el rendimiento con respecto al monociclo porque:
  - permite utilizar un reloj más rápido
  - y adaptar el tiempo que de ejecución de cada instrucción a sus necesidades:
    - Instrucciones sencillas se ejecutan en pocos ciclos
    - Instrucciones complejas requieren un número de ciclos elevado
- Pero las ganancias obtenidas suelen estar lejos de las máximas teóricas porque:
  - El reloj debe tener igual periodo que la etapa más lenta
  - Se necesitan registros intermedios que incrementan el retardo.
- En cuanto al área:
  - Permite reutilizar elementos hardware (como la ALU)
  - Para ello normalmente hay que añadir algunos multiplexores
  - Por otro lado es necesario añadir almacenamiento intermedio para todos los datos que se obtienen en un ciclo y se usan más adelante
  - La unidad de control es más compleja